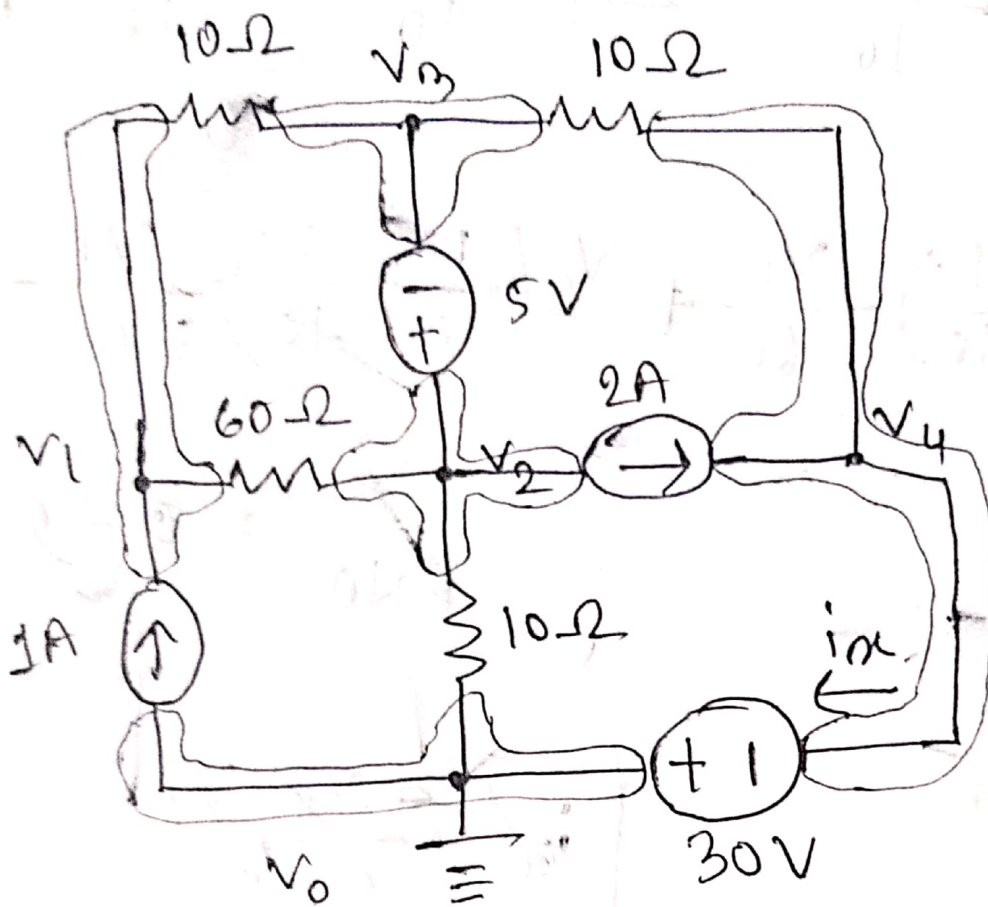


Elmi Tabassum
 Sec - 14
 ID - 18101222



Node 1:

$$\frac{V_1 - V_3}{10} + \frac{V_1 - V_2}{60} - 1 = 0$$

$$\Rightarrow V_1 \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{60} \right) - \frac{V_3}{10} - \frac{V_2}{60} = 1$$

Node 2 & 3

$$V_2 - V_3 = 5$$

Supernode equation:

$$\frac{v_2 - v_1}{60} + \frac{v_2 - v_1}{10} + 2 + \frac{v_3 - v_1}{10} + \frac{v_3 - v_4}{10} = 0$$

$$\Rightarrow v_2 \left(\frac{1}{60} + \frac{1}{10} \right) - \frac{v_1}{60} + v_3 \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{10} \right) - \frac{v_1}{10} - \frac{v_4}{10} = -2$$

Node 4:

~~$$\frac{v_4 - v_3}{10}$$~~

$$0 - v_4 = 30$$

$$\Rightarrow v_4 = -30$$

~~$$i_x = \frac{v_3 - v_4}{10}$$~~

~~Now, $v_4 - v_3$~~

$$\therefore v_1 = -13.2143 \text{ V}$$

$$v_2 = -17.5 \text{ V}$$

$$v_3 = -22.5 \text{ V}$$

$$v_4 = -30 \text{ V}$$

Now,


$$\frac{V_4 - V_3}{10} - 2 + i_a = 0$$

$$\Rightarrow \frac{-30 - (-22.5)}{10} - 2 = -i_a$$


$$\Rightarrow -i_a = -\frac{11}{4}$$

$$\therefore i_a = 2.75 \text{ A}$$

Ans No: 2

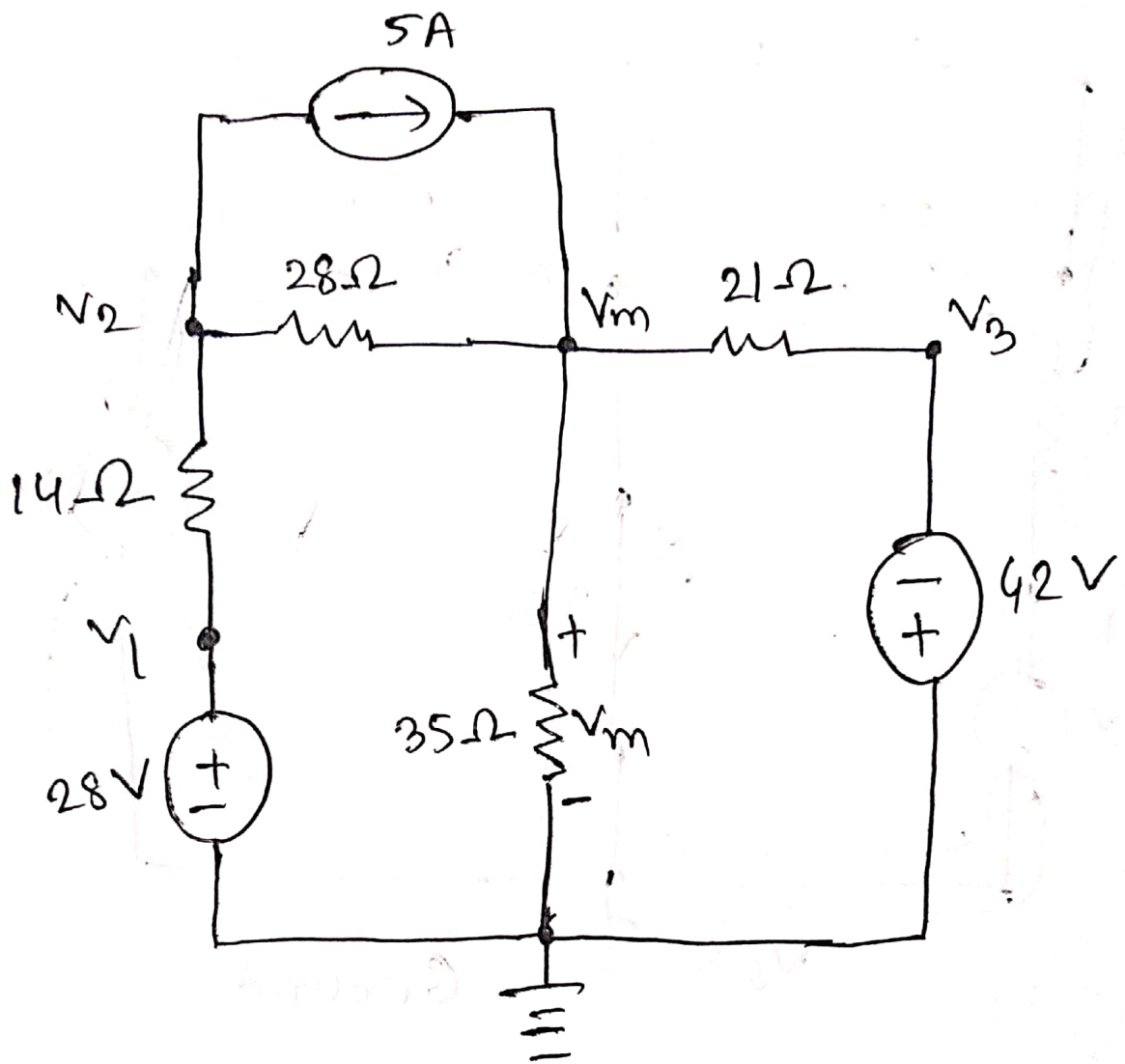


for I_{sc} :

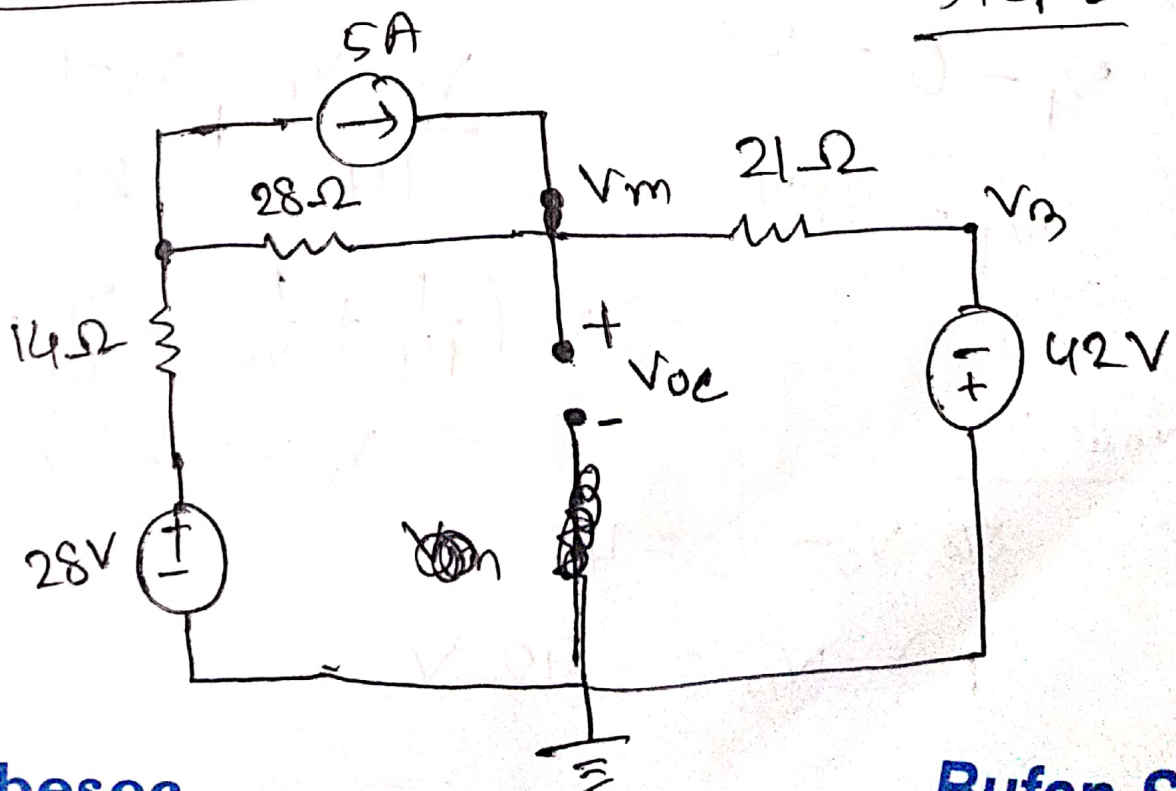

step 1

Step 2

5 A

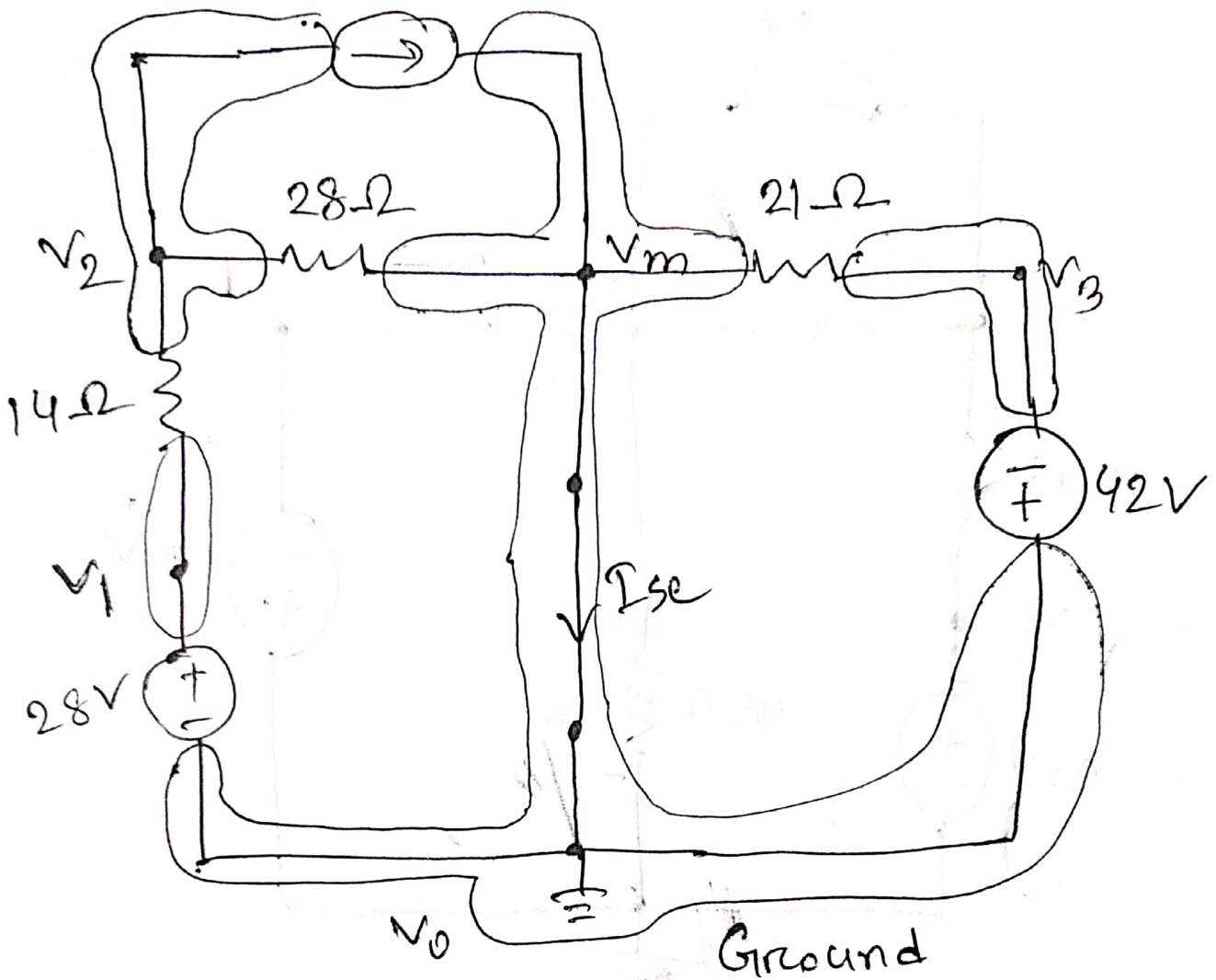

Node 1 :

$$V_1 - 0 = 28$$

$$V_1 = 28V$$

Node 2

$$\frac{V_2 - V_1}{14} + \frac{V_2 - 0}{28} + 5 = 0$$

$$\Rightarrow V_2 \left(\frac{1}{14} + \frac{1}{28} \right) - \frac{V_1}{14} = -5$$

$$\Rightarrow V_2 = -28V$$

Node 3

$$V_0 - V_3 = 42$$

$$\Rightarrow V_3 = -42V$$

~~my work~~

Current through $21\ \Omega$,

$$\frac{V_3 - V_0}{21} = \frac{-42 - 0}{21} = -2\text{ A}$$

Current through, $28\ \Omega$,

$$\frac{V_2 - V_0}{28} = \frac{-28 - 0}{28} = -1\text{ A}$$

$$R_{th} = \frac{V_{oc}}{I_{sc}}$$

Also, ~~I_{sc}~~

Here in the circuit,

$$\begin{aligned} I_{sc} &= 5\text{ A} - 1\text{ A} - 2\text{ A} \\ &= 2\text{ A} \end{aligned}$$






So, we know,






$$R_{th} = \frac{V_{oc}}{I_{sc}}$$


$$= \frac{28}{2}\ \Omega$$

$$= \cancel{28} 14\ \Omega$$

Ans No: 3

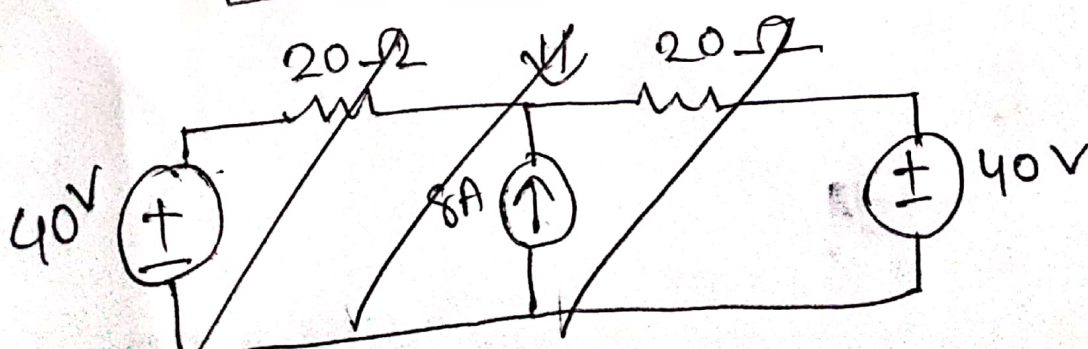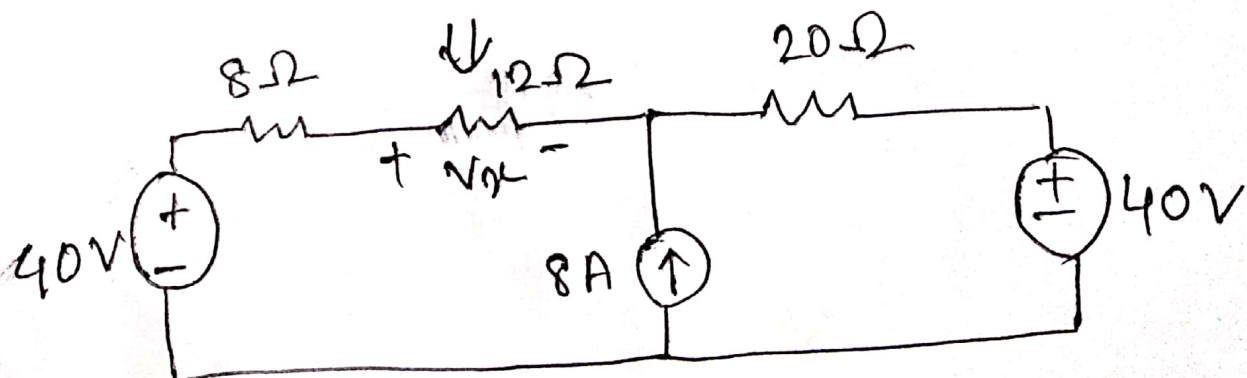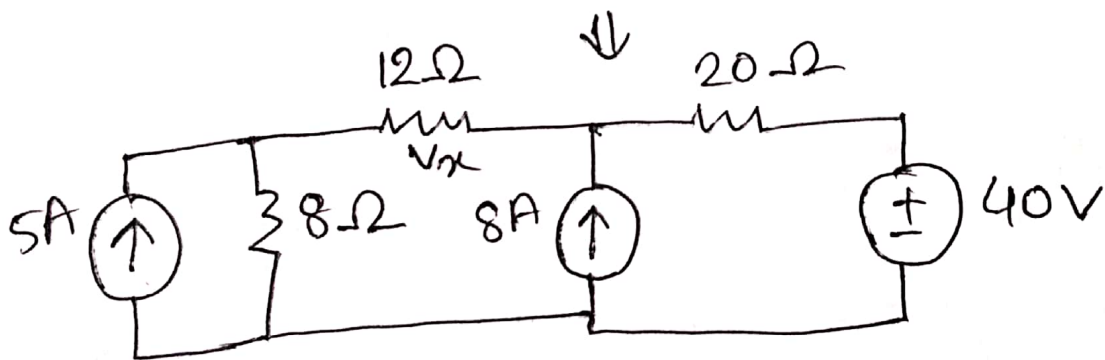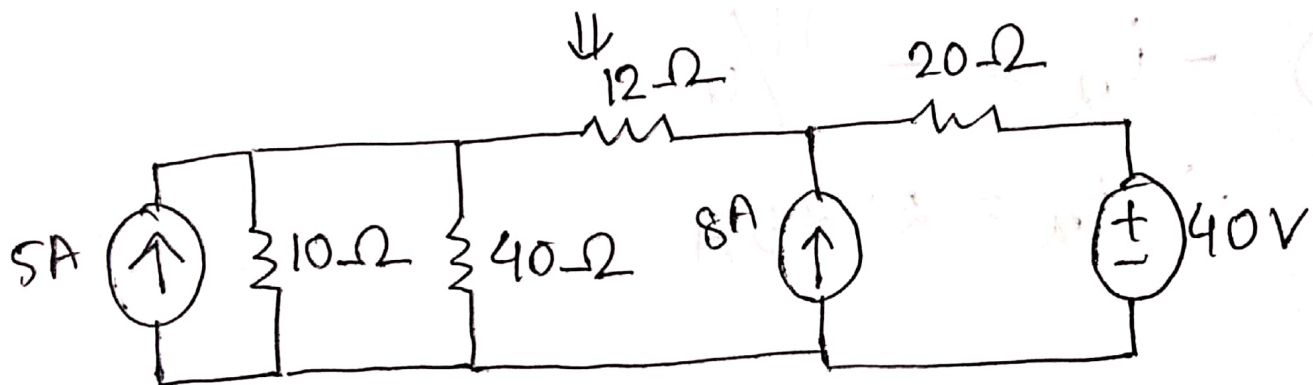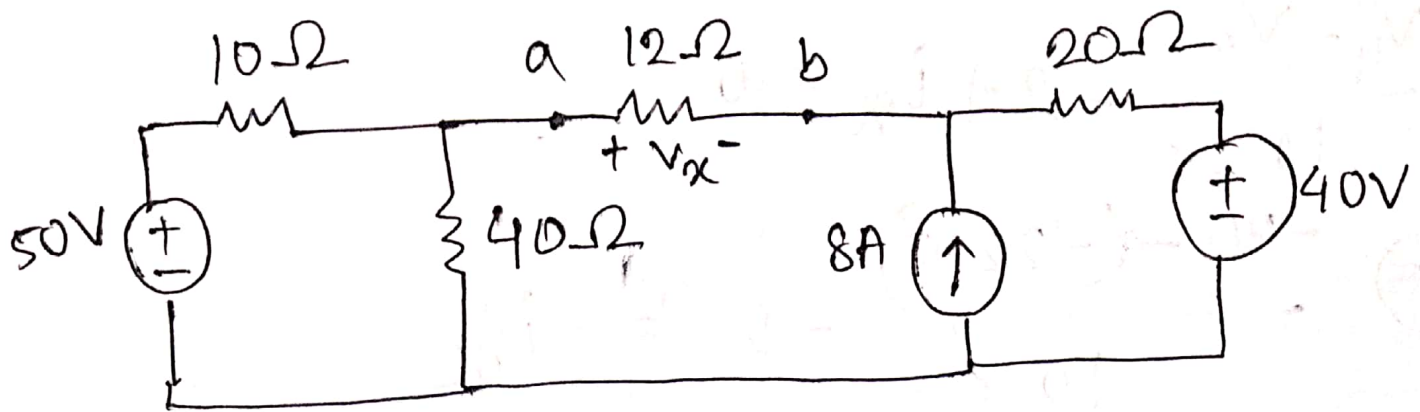

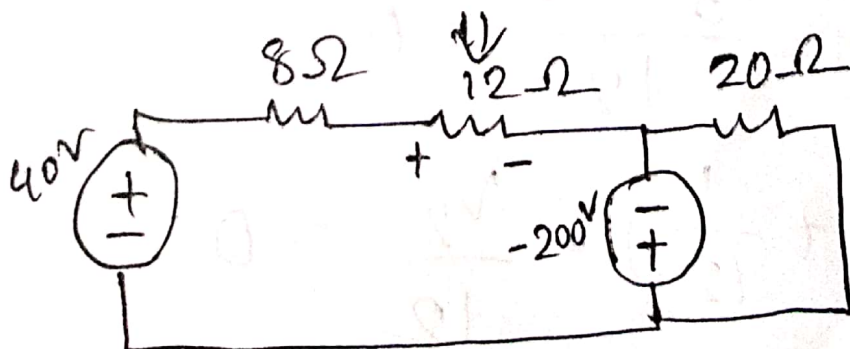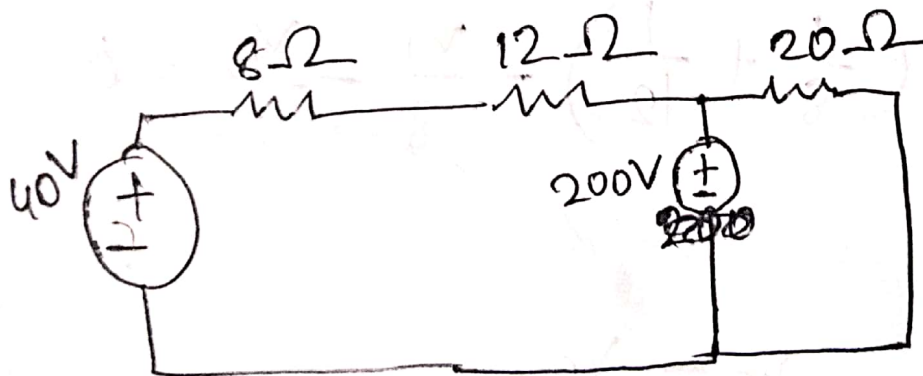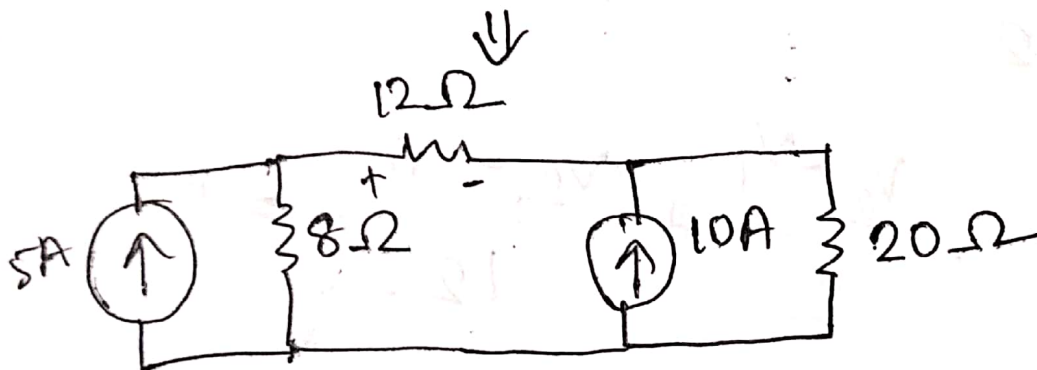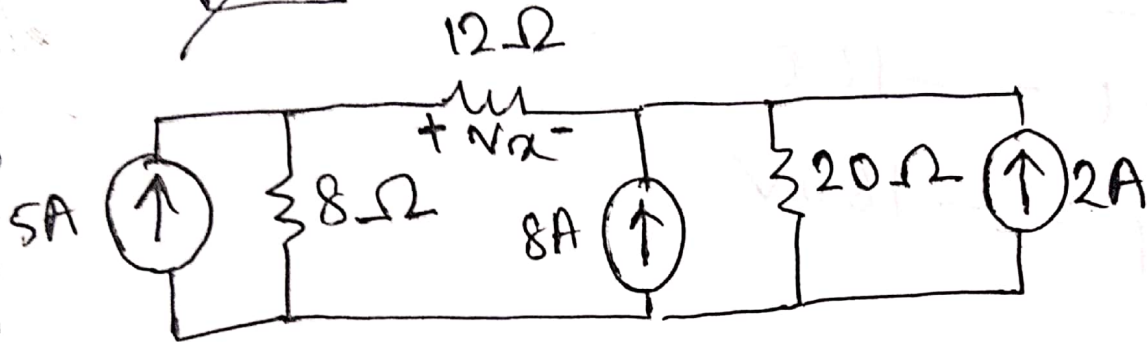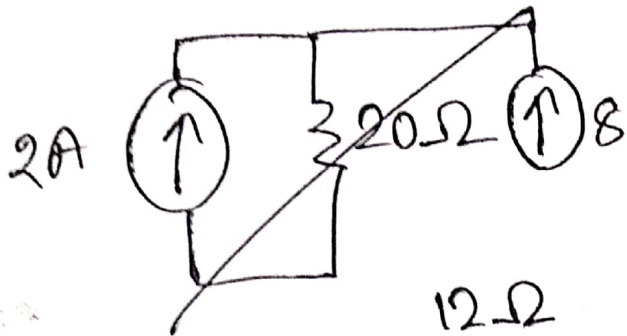

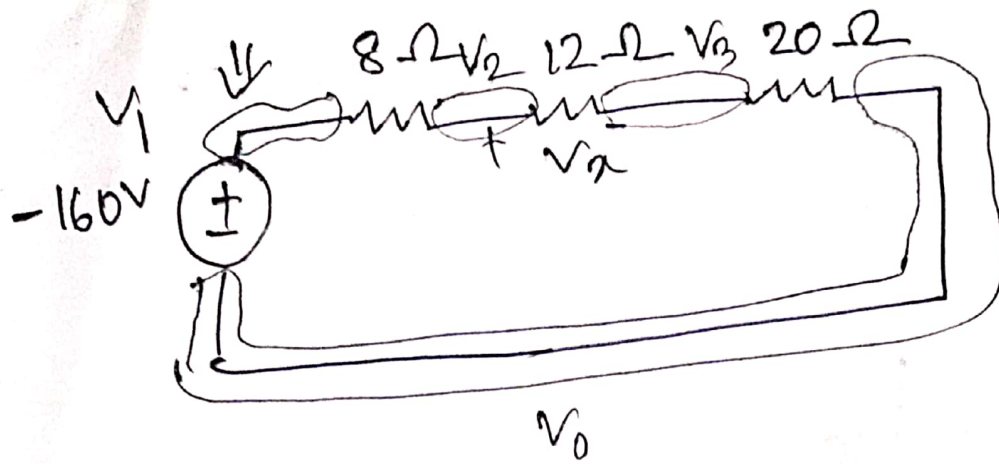

Node 1

$$V_1 - 0 = -160$$

$$V_1 = -160V$$

Node 2

$$\frac{V_2 - V_1}{8} + \frac{V_2 - V_3}{12} = 0$$

$$\Rightarrow V_2 \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{12} \right) - \frac{V_1}{8} - \frac{V_3}{12} = 0$$

Node 3

$$\frac{V_3 - V_0}{20} + \frac{V_3 - V_2}{12} = 0$$

$$\Rightarrow V_3 \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{12} \right) - \frac{V_2}{12} = 0$$

$$\therefore V_1 = -160V, V_2 = -128V, V_3 = -80V$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{So, } V_x &= V_2 - V_3 \\ &= [128 - (-80)] \text{ V} \\ &= -48 \text{ V} \end{aligned}$$

$$-9(V_A - V_B) = W$$

$$(-4)(11 - V_B) = 8$$

$$\Rightarrow -44 + 4V_B = 8$$

$$\Rightarrow 4V_B = 8 + 44$$

$$\Rightarrow V_B = 13 \text{ V}$$